

Э.Л. Чэффи

Теория электронных ламп

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 62
ББК 30.6
Э1

Э1 **Э.Л. Чэффи**
Теория электронных ламп / Э.Л. Чэффи – М.: Книга по Требованию, 2021. –
586 с.

ISBN 978-5-458-37603-7

ISBN 978-5-458-37603-7

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, кляксы, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

	Стр.
31. Механизм эмиссии	67
32. Зависимость эмиссии от температуры	—
33. Дальнейшее рассмотрение работы выхода	70
34. Контактный потенциал и его связь с работой выхода	71
35. Определение работы выхода и постоянной A	72
36. Зависимость электронного тока от напряжения	74
37. Закон степени трех вторых для плоскопараллельных электродов	75
38. Изменение напряженности поля, скорости электронов и плотности заряда, в зависимости от расстояния, для плоских электродов	78
39. Закон Лэнгмиора для цилиндрических электродов	79
40. Сравнение законов, выведенных для плоских и цилиндрических электродов	81
41. Изменение напряженности поля, скорости и плотности заряда, в зависимости от расстояния в случае цилиндрических электродов	—
42. Влияние начальной скорости термоэлектронов	82
43. Характеристическая поверхность диода	88
44. Характеристики диода	—
45. Кривые зависимости I_a от I_f	89
46. Эмиссия с холодного катода	91
 II. Вторичная эмиссия	
47. Основные данные о вторичной эмиссии	95
 III. Фотоэлектрическая эмиссия	
48. Основные данные о фотоэлектрической эмиссии	96
 ГЛАВА V. ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЭМИССИИ И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП	
49. Наиболее распространенные источники эмиссии	97
 I. Нити из чистого металла	
50. Вольфрамовые катоды	98
51. Танталовые катоды	104
 II. Оксидные катоды	
52. Первые образцы оксидных катодов	—
53. Механизм эмиссии с оксидных катодов	105
54. Расположение активного слоя	—
55. Активировка или начальное восстановление активного металла	106
56. Константы эмиссии оксидных катодов	109
57. Технология изготовления оксидных катодов	110
58. Электрические параметры и данные об эмиссии оксидных катодов	112
 III. Металлические нити с адсорбированными одноатомными слоями электроположительного металла	
59. Открытие механизма эмиссии адсорбированных одноатомных слоев	443
60. Активировка ториевых вольфрамовых катодов	444
61. Эффективность эмиссии	424
62. Охлаждение концов нити	425
63. Падение напряжения вдоль катода	—
64. Влияние анодного тока на ток накала	426
65. Эквипотенциальные катоды	429
66. Магнетронный эффект тока накала	—

	<i>Стр.</i>
67. Влияние ионизации газа на анодный ток	130
68. Дробовой эффект или эффект Шоттки	131
69. Холодные электроды	132
ГЛАВА VI. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СИМВОЛЫ	
70. Общая схема системы символов	134
71. Специальные символы	135
72. Таблица символов	136
73. Примеры применения символов	137
ГЛАВА VII. ТРЕХЭЛЕКТРОДНАЯ ЛАМПА (ТРИОД)	
74. Эквивалентный диод	139
75. Кривые постоянных значений полного тока эмиссии	142
76. Исследование трехэлектродной лампы в общем случае	147
77. Статические характеристики триода	156
78. Явление запаздывания тока в электронных лампах	157
79. Параметры триода	157
80. Дальнейшее исследование роли сетки	162
81. Зависимость μ от размеров электродов	171
82. Влияние неоднородности размеров трехэлектродной лампы на величину μ	175
ГЛАВА VIII. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ТРИОДА	
I. Теоремы об эквивалентных цепях	
83. Теорема об эквивалентной анодной цепи	183
84. Теорема об эквивалентной цепи сетки	186
85. Эквивалентные цепи трехэлектродной лампы	187
86. Эквивалентная схема триода с применением генераторов постоянного тока	188
II. Траектория рабочей точки	
87. Режим постоянного тока	190
88. Колебательный режим $R_{A-} = \tilde{R}_A$. Точка покоя на неискривленном участке характеристической поверхности	191
89. Колебательный режим $R_{A-} \neq \tilde{R}_A$. Точка покоя на неискривленном участке характеристической поверхности	194
90. Колебательный режим. Z_A имеет активную и реактивную составляющую; $R_{A-} \neq \tilde{R}_A$. Точка покоя в неискривленной части характеристической поверхности	195
91. Колебательный режим $R_{A-} = \tilde{R}_A$. Точка Q на изогнутом участке характеристической поверхности	197
92. Колебательный режим $R_{A-} \neq \tilde{R}_A$. Точка покоя на изогнутом участке характеристической поверхности	199
93. Колебательный режим. Влияние сопротивления в цепи сетки $R_{G-} = \tilde{R}_G, R_{A-} = \tilde{R}_A$	—
III. Энергетические соотношения в цепях триода	
94. Причины обмена энергии между цепями сетки и анода	203
95. Энергетические соотношения в случае отсутствия утечки энергии между цепями сетки и анода	206
96. Отсутствие отдачи энергии при фиктивных напряжениях	210
97. Энергетические соотношения при наличии взаимной утечки энергии между цепями сетки и анода	212
98. Условие максимальной отдачи при постоянном \dot{E}_g	215

**ГЛАВА IX. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРИОДА.
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ.**

Стр.

99. Общие соображения об измерении параметров триода	217
100. Измерение μ и μ_a при $i_g = 0$	218
101. Измерение μ_a при $i_g \neq 0$	221
102. Измерение μ_g	223
103. Измерение k_a	—
104. Измерение k_g	225
105. Измерение S_a	—
106. Измерение S_g	228

**ГЛАВА X. ВЛИЯНИЕ ОСТАТКОВ ГАЗА НА РАБОТУ
ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ ЛАМПЫ**

107. Общий характер влияния слабых следов газа	229
108. Влияние следов газа на статические характеристики триода	232
109. Влияние слабых следов газа на динамические характеристики триода	236
110. Статические характеристики мягкого триода при отрицательном напряжении на аноде	239
111. Ионизационный манометр	243

**ГЛАВА XI. ВХОДНАЯ И ВЫХОДНАЯ ПРОВОДИМОСТИ
ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ ЛАМПЫ**

112. Входная проводимость для самых низких частот при $k_g \neq 0$	245
113. Внутриламповые емкости	249
114. Измерение внутриламповых емкостей	250
115. Полная входная проводимость триода	254
116. Полная внутренняя выходная проводимость триода	256
117. Примеры входной и выходной проводимости трехэлектродной лампы	—
118. Обобщение теоремы об эквивалентной цепи трехэлектродной лампы	262

ГЛАВА XII. МАЛОМОЩНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

119. Классификация усилителей	264
120. Причины искажения формы колебаний	265

I. Усилители с различными видами нагрузки

121. Усилители, нагруженные активным сопротивлением	268
122. Усилитель с индуктивной нагрузкой	272
123. Усилитель с резонансными контурами	274
124. Усилитель с трансформаторной нагрузкой	278

II. Условия максимальной отдачи

125. Максимальная неискаженная полезная мощность, получаемая от данной лампы при заданном E_g	285
126. Максимальная неискаженная полезная мощность при заданной лампе при определенном $E_B =$ и $R_A = R_L =$	—
127. Максимальная неискаженная полезная мощность, отдаваемая лампой при заданном $E_c =$	286

III. Специальные задачи

128. Применение лампового усилителя для повышения чувствительности термопары	288
129. Исследование схемы усиления рис. 161	289
130. Сравнение резонансного контура и резонансного трансформатора в качестве нагрузки анода	291

ГЛАВА XIII. ТРЕХЭЛЕКТРОДНАЯ ЛАМПА В РОЛИ РЕГЕНЕРАТОРА

I. Регенерация при малых амплитудах

	<i>Стр.</i>
131. Регенерация при индуктивной связи. Настроенный сеточный контур	293
132. Регенерация при индуктивной связи. Настроенный контур в анодной цепи	299
133. Регенерация при емкостной связи	301
134. Регенерация при емкостной связи. Настроенный контур в цепи сетки	—
135. Регенерация при емкостной связи. Настроенный анодный контур	305
136. Схема регенерации «Ультраудион»	306
137. Регенерация при помощи связи на сопротивлениях и при помощи приборов с отрицательным сопротивлением	—

II. Регенерация при больших амплитудах

	<i>Стр.</i>
138. Теоретические основы метода	308
139. Экспериментальное определение характеристик триода при регенерации на больших амплитудах	316

ГЛАВА XIV. РЕГЕНЕРАЦИЯ В СВЯЗАННЫХ КОНТУРАХ ПРИ СЛЫБЫХ СИГНАЛАХ

I. Теория двух контуров с магнитной связью без регенерации

	<i>Стр.</i>
140. Вывод уравнений для определения токов в связанных контурах	319
141. Условия, при которых вторичный ток достигает максимальных значений; величина максимальных значений	321
142. Условия, при которых вторичный ток достигает наибольшего максимума; значение наибольшего максимума вторичного тока	—
143. Исследование пространственной модели вторичного тока	322
144. Анализ сечений пространственной модели вторичного тока	330
145. Условия, при которых вторичное напряжение достигает максимальных значений	333
146. Геометрическое место наибольшего максимума вторичного напряжения	334
147. Величина наибольшего максимума вторичного напряжения	339

II. Теория двух контуров с магнитной связью при наличии регенерации во вторичном контуре

	<i>Стр.</i>
148. Вывод уравнений для определения токов в связанных контурах при наличии регенерации	—
149. Условия, при которых вторичный ток достигает максимума при постоянном регенеративном эффекте. Величина этого максимума	343
150. Условия возникновения колебаний с частотой $\omega_0/2\pi$ при постоянном регенеративном эффекте	—
151. Условия возникновения колебаний с частотой $\omega/2\pi$ при постоянном регенеративном эффекте	346
152. Границы самовозбуждения. Случай А; τ , постоянно	347
153. Значения эквивалентного активного и реактивного сопротивления	350
154. Изменения частоты колебаний вторичного контура, вызванные настройкой первичного контура. Случай А	351
155. Условия самовозбуждения на произвольной частоте $\omega/2\pi$ при постоянном регенеративном эффекте. Случай Б—постоянное сопротивление	355
156. Кривая, ограничивающая предел самовозбуждения. Случай Б—постоянное сопротивление	—
157. Изменение частоты колебаний вторичного контура при настройке первичного контура. Случай Б	357

158. Условия, при которых вторичный ток достигает максимума при переменном регенеративном эффекте; величина этого максимума	359
159. Условия самовозбуждения на частоте $\omega/2\pi$. Граница самовозбуждения при переменном регенеративном эффекте	361
160. Кривые границы самовозбуждения, найденные экспериментально	368

ГЛАВА XV. МНОГОЛАМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ПРИКОДОЙ ЧАСТОТЫ НА СОПРОТИВЛЕНИЯХ

161. Общая теория усилителей на сопротивлениях	370
162. 1-й случай. Усилитель на сопротивлениях для низких и звуковых частот	373
163. Экспериментальное исследование усилителя звуковой частоты на сопротивлениях	381
164. Применение общей анодной батареи	383
165. 2-й случай. Усиление постоянного тока	385
166. Каллистрон. Регенеративный усилитель с обратной связью на сопротивлениях	386
167. 3-й случай. Усилитель на сопротивлениях для высоких частот	—

ГЛАВА XVI. МНОГОЛАМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ НА РЕАКТИВНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЯХ

168. Основная теория усилителя на реактивных сопротивлениях	388
169. Случай 1-й. Усилитель на реактивных сопротивлениях для низких и звуковых частот	390
170. Экспериментальное исследование усилителя высокой частоты на реактивных сопротивлениях для звуковых частот	393
171. Случай 2-й. Усилитель на реактивных сопротивлениях для высоких частот	—
172. Экспериментальное исследование усилителя высокой частоты на реактивных сопротивлениях	395

ГЛАВА XVII. МНОГОЛАМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СВЯЗЬЮ

173. Основы теории усилителя с трансформаторной связью	396
174. Случай 1-й. Пределочный или идеальный случай. $C_{an} = 0$; $C_{g(n+1)} = 0$; $g_{g(n+1)} = 0$	400
175. Случай 2-й. $(R_{in} C_{an} \omega)^2 \ll 1$; $R_{in}^2 \left(\frac{C_{an}}{L_{An}} \right) \ll 1$; $g_{g(n+1)} \neq 0$; $\left(\frac{C_{g(n+1)} \omega}{g_{g(n+1)}} \right)^2 \ll 1$	401
176. Случай 3-й. $(R_{in} C_{an} \omega)^2 \ll 1$; $R_{in}^2 \frac{C_{an}}{L_{An}} \ll 1$; $\left(\frac{C_{g(n+1)} \omega}{g_{g(n+1)}} \right)^2 \gg 1$	—
177. Случай 4-й. $R_{in} C_{an} \omega^2 \ll 1$; $R_{in}^2 \frac{C_{an}}{L_{An}} \gg 1$	403
178. Случай 5-й. $g_{g(n+1)} L_{G(n+1)} \omega \ll 1$; $\left(\frac{C_{g(n+1)} \omega}{g_{g(n+1)}} \right) \ll 1$	405
179. Случай 6-й. $\frac{g_{g(n+1)}^2 L_{G(n+1)}}{C_{g(n+1)}} \gg 1$; $\left(\frac{C_{g(n+1)} \omega}{g_{g(n+1)}} \right)^2 \ll 1$	—

	<i>Cmp.</i>
180. Случай 7-й. $\frac{R_{in}^2 C_{an}}{L_{An}} \gg 1$; $g_{g(n+1)}^2 \frac{L_{G(n+1)}}{C_{g(n+1)}} \ll 1$; $\left(\frac{C_{g(n+1)}}{g_{g(n+1)}} \right)^2 \gg 1$;	407

$ g_{g(n+1)} L_{G(n+1)} \omega \ll 1$	407
181. Исследование частных случаев	408
182. Усилитель на трансформаторах для низких звуковых частот	409
183. Экспериментальное исследование усилителя звуковой частоты на трансформаторах	413
184. Усилитель на трансформаторах для высоких или радиочастот	415

ГЛАВА XVIII. МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧКИ ЭНЕРГИИ МЕЖДУ ЦЕПЯМИ СЕТКИ И АНОДА ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ ЛАМПЫ. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

185. Утечка (обмен) энергии между цепями анода и сетки	419
186. Причины утечки энергии между цепями сетки и анода трехэлектродной лампы	—
187. Ослабление и устранение 1-го вида утечки	420
188. Устранение влияний 2-го вида	421
189. Устранение влияний 3-го вида	—
190. Устранение влияний 4-го вида	—
191. Устранение 5 и 6-го вида влияний	—
192. Группа 1. Компенсация напряжения анодной реакции, проникающей через C_{ag}	422
193. Группа 2. Компенсация тока анодной рекции	429
194. Экспериментальный метод подбора нейтрализующих емкостей	438
195. Экспериментальный метод проверки нейтрализации	439

ГЛАВА XIX. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СЛАБЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ДВУХЭЛЕКТРОДНОЙ ЛАМПЫ

196. Двухэлектродный детектор без нагрузки. Немодулированный сигнал	442
197. Двухэлектродный детектор, нагруженный сопротивлением. Немодулированные сигналы	447
198. Детектирование модулированных сигналов. Первый метод исследования	450
199. Детектирование модулированных сигналов. Второй метод исследования	453
200. Детектирование при модуляции несколькими частотами	455
201. Сводка основных закономерностей по детектированию слабых сигналов	456
202. Физическая картина работы нелинейного элемента цепи	—
203. Прохождение низких частот	458
204. Прохождение высоких частот	459
205. Сравнение двухэлектродных детекторов	461
206. Экспериментальное определение коэффициента детектирования	463
207. Исследование некоторых кристаллических детекторов	468

ГЛАВА XX. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СЛАБЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ТРЕХЭЛЕКТРОДНЫХ ЛАМП

208. Общая теория детектирования немодулированных сигналов при помощи трехэлектродных ламп	470
209. Общая теория. Модулированные сигналы	473
210. Анализ сеточного детектирования	477
211. Опытное исследование сеточного детектирования	483
212. Анализ анодного детектирования	485
213. Опытное исследование анодного детектирования	487
214. Сравнение анодного и сеточного детектирования	488

**ГЛАВА XXI. ТЕОРИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ПРИ БОЛЬШИХ
АМПЛИТУДАХ (ПРИМЕНЕНИЕ К ДЕТЕКТИРОВАНИЮ
СИЛЫХ СИГНАЛОВ)**

	<i>Стр.</i>
215. Введение	490
I. Принцип, положенный в основу метода	
216. Метод исследования	491
II. Применение теории к двухэлектродным лампам	
217. Синусоидальное напряжение, подведенное к цепи, содержащей двухэлектродную лампу; $\tilde{R} = R_{\perp}$	493
218. Модулированная эдс, питающая электрическую цепь, содержащую двухэлектродную лампу; $\tilde{R} = R_{\perp}$	497
219. К цепи, содержащей двухэлектродную лампу, подведены две синусоидальные эдс, близкие по частоте, но резко отличающиеся по амплитуде; $\tilde{R} = R_{\perp}$. Детектирование гетеродинное	503
220. Два синусоидальных напряжения, значительно отличающиеся по частоте, действуют на нелинейную цепь; $\tilde{R} = R_{\perp}$. Модуляция	504
221. Анализ случая, когда дана характеристика нелинейного элемента	505
222. Величина сопротивления R для постоянного и переменного тока различна; $R_{\perp} \neq \tilde{R}$	507
223. Особый случай фиг. 294	511
III. Применение к теории трехэлектродных ламп	
224. Триодный детектор, работающий на нелинейной аподной характеристике; $R_{A\perp} = \tilde{R}_A$	514
225. Динамическая характеристика трехэлектродной лампы при $R_A = \tilde{R}_A$	515
226. Трехэлектродный детектор, работающий за счет нелинейной характеристики только одной цепи сетки	517
227. Трехэлектродный детектор, использующий одновременно нелинейную характеристику и аподной и сеточной цепи лампы	—
IV. Примеры применения теории	
228. Пример 1-й	—
229. Пример 2-й	519
229а. Пример 3-й	—

**ГЛАВА XXII. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СИЛЫХ СИГНАЛОВ**

230. Аподное детектирование	520
231. Сеточное детектирование	527
232. Сравнение аподного и сеточного детектирования	534
233. Ламповые вольтметры	535
234. Погрешности в показаниях лампового вольтметра, вызванные различиями формы кривой измеряемого напряжения	537

ГЛАВА XXIII. ТЕТРОДЫ И ПЕНТОДЫ

I. Общая теория многосеточных ламп Стр.

235. Основные уравнения многосеточной лампы	540
236. Четырехэлектродные лампы (тетроды)	542
237. Пятиэлектродные лампы (пентоды)	547
238. Внутренние емкости многоэлектродных ламп	549

II. Тетроды

239. Тетрод с катодной сеткой	—
240. Тетрод с экранирующей сеткой	—
241. Характеристики экранированной лампы	550
242. Экранированная лампа как отрицательное сопротивление	552
243. Экранированная лампа в роли усилителя класса А	553
244. Экранированная лампа в роли детектора	555
245. Соединение второй сетки четырехэлектродной лампы с анодом	557
246. Тетрод с двумя сетками, соединенными вместе	—

III. Пентоды

247. Пентод с защитной сеткой	560
248. Пентод с катодной сеткой	561

IV. Специальные лампы

249. Лампа с переменной крутизной (варимю)	562
250. Лампа с малым током сетки	565
Литература	571

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

- A* — обозначает среднюю точку.
- A* — $R_t C_{a\omega}$.
- B* — реактивная составляющая кажущейся проводимости, не зависящая от тока или напряжения.
- b* — та же величина, являющаяся функцией тока или напряжения.
- C* — емкость.
- D* — проницаемость.
- E* — эффективное напряжение.
- E_п* — постоянное напряжение.
- E_{med}* — среднее значение напряжения.
- E_m* — максимальное значение синусоидального напряжения.
- E* — векторная или комплексная величина напряжения (средняя квадратичная).
- Ê* — пиковое значение напряжения.
- [*E*] — фиктивное значение напряжения.
- E_{oe}* — эквивалентное значение напряжения.
- $(E_{ma})_Q$ — максимальное значение анодного напряжения для низких частот.
- $(E_a)_Q$ — эффективное значение анодного напряжения для низких частот.
- $(\Delta E_{al})_Q$ — эффективное значение небольшой переменной составляющей для н. ч.
- $\Delta^2 E_{a\perp}$ — постоянная составляющая приращения анодного напряжения; величина второго порядка.
- $(\Delta^2 E_{ma})_Q$ — максимальное значение переменной составляющей анодного напряжения низкой частоты; величина второго порядка.
- $(\Delta^2 E_a)_Q$ — эффективное значение переменного анодного напряжения низкой частоты; величина второго порядка.
- $(\Delta^2 E_a)_Q$ — комплексное (эффективное) значение анодного напряжения низкой частоты; величина второго порядка.
- $(\Delta^2 E_a)_Q$ — эффективное значение фиктивного переменного анодного напряжения низкой частоты; величина второго порядка.
- Те же символы с индексами ω обозначают переменные величины при высокой частоте.
- e* — заряд электрона.
- e* — мгновенное значение напряжения.
- \tilde{e} — мгновенное значение синусоидального напряжения.
- \bar{e} — мгновенное значение напряжения, отсчитанное от постоянной составляющей.
- \overline{e} — мгновенное значение напряжения, отсчитанное от среднего значения.

- e — основание неперовых логарифмов.
 F — обозначает функциональную зависимость или отношение.
 G — активная составляющая полной проводимости, не зависящая от тока, или напряжения,
 g — та же величина, являющаяся функцией тока или напряжения.
 K — проводимость лампового контура, не зависящая от тока или напряжения.
 G — проводимость для постоянного тока, не зависящая от тока или напряжения.
 \tilde{G} — проводимость для переменного тока, не зависящая от тока или напряжения.
 \bar{g} — проводимость; функция тока и напряжения.
 g_{med} — проводимость для средних значений тока и напряжения; функция тока или напряжения.
 k — дифференциальная проводимость, являющаяся функцией тока или напряжения.
 h — постоянная Иланка.
 h — коэффициент обратной связи.
 I — эффективное значение силы тока.
 I_{\perp} — постоянная составляющая силы тока.
 I_{med} — среднее значение силы тока.
 I_m — максимальное значение силы тока.
 I — векторная или комплексная величина силы тока.
 I — пиковое значение тока.
 $(I_{ma})_{\Omega}$ — максимальное значение анодного тока низкой частоты.
 $(I_a)_{\Omega}$ — эффективное значение анодного тока низкой частоты.
 $(\Delta I_a)_{\Omega}$ — эффективное значение небольшой переменной составляющей анодного тока низкой частоты.
 $\Delta^2 I_{a\perp}$ — постоянная составляющая приращения анодного тока; величина второго порядка.
 $(\Delta^2 I_{ma})_{\Omega}$ — максимальное значение переменной составляющей анодного тока низкой частоты; величина второго порядка.
 $(\Delta^2 I_a)_{\Omega}$ — эффективное значение переменной составляющей анодного тока низкой частоты; величина второго порядка.
 $(\Delta^2 I_a)_{\Omega}$ — комплексная (эффективная) величина анодного тока низкой частоты; величина второго порядка.
 Те же символы с индексом ω обозначают переменные величины высокой частоты.
 i — мгновенное значение тока.
 \tilde{i} — мгновенное значение синусоидального тока.
 \bar{i} — мгновенное значение тока, отсчитанное от среднего его значения.
 $\bar{\bar{i}}$ — мгновенное значение тока, отсчитанное от тока покоя.
 j — оператор, поворачивающий вектор на 90° (численно равен $\sqrt{-1}$).
 k_a — дифференциальная анодная проводимость триода.
 k_g — дифференциальная сеточная проводимость триода.
 k_{aa} — дифференциальная анодная проводимость многоэлектродной лампы.
 k_{gg} — дифференциальная сеточная проводимость многоэлектродной лампы.
 L — индуктивность.